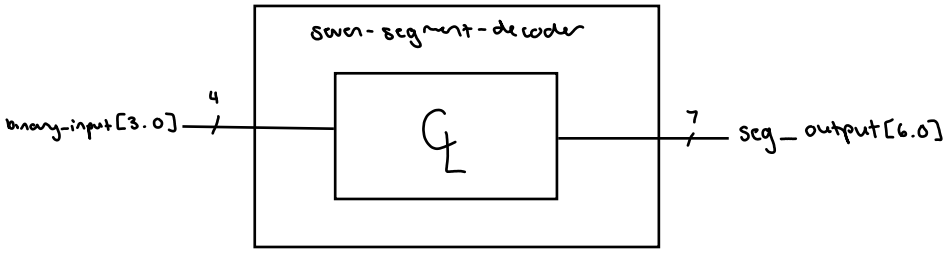
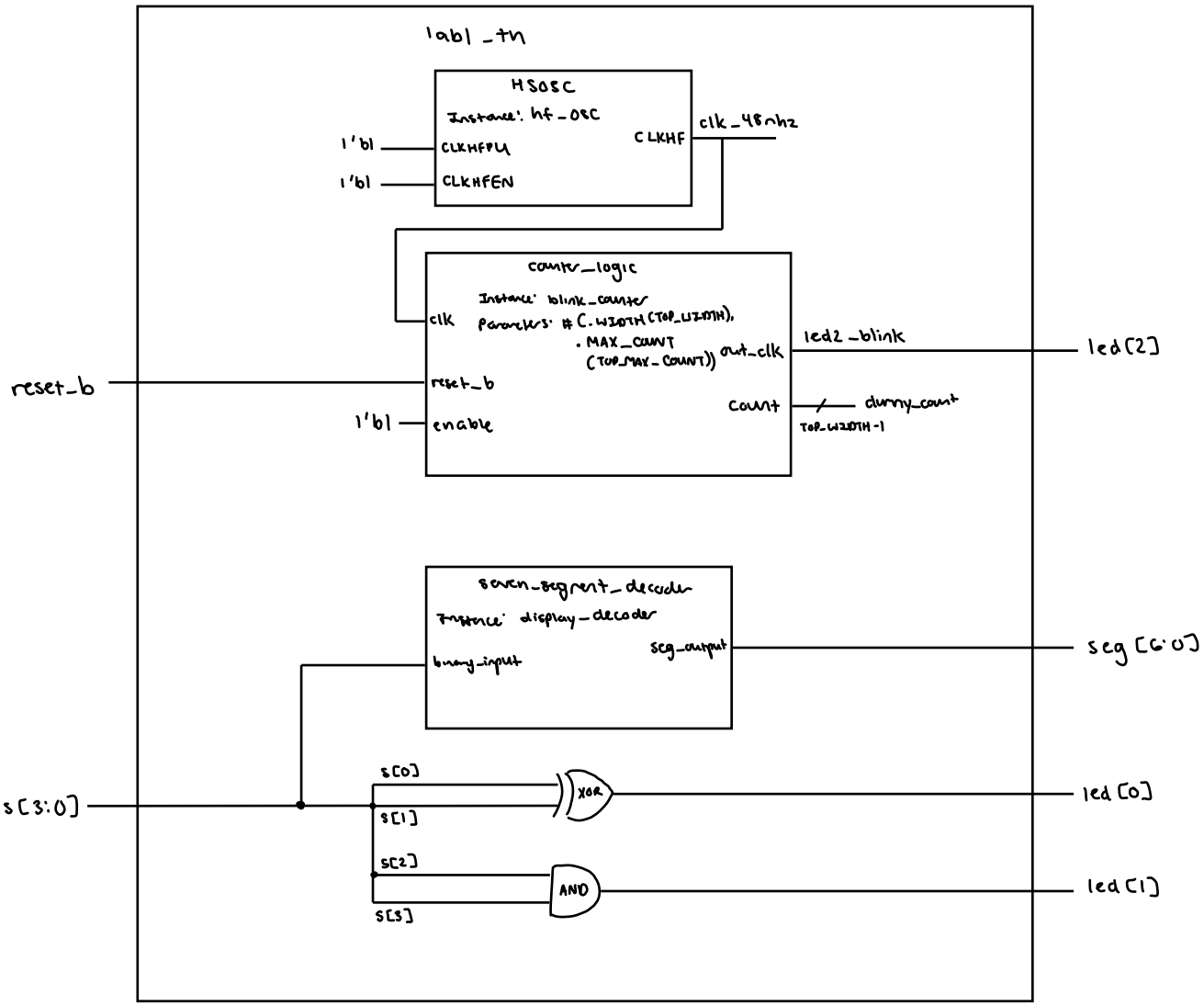

counter_logic
clk
enable
reset_b
count [23:0]
out_clk
MAX_COUNT


seven-segment-decoder
binary_input[3:0]
4
7
seg_output[6:0]


lab1_tn
HSOSC
Instance: hf_osc
1'b1
CLKHFPU
1'b1
CLKHFEN
CLKHF
clk_48mhz
counter_logic
Instance: blink_counter
clk
Parameters: #(.WIDTH(TOP_WIDTH),
.MAX_COUNT
(TOP_MAX_COUNT))
out_clk
led2_blink
led[2]
reset_b
reset_b
count
dummy_count
TOP_WIDTH-1
1'b1
enable
seven_segment_decoder
Instance: display_decoder
binary_input
seg_output
seg[6:0]
s[3:0]
s[0]
s[1]
XOR
led[0]
s[2]
s[3]
AND
led[1]